

Руководство по работе с дисплеем P10

Введение.

Руководство описывает устройство, работу и программирование дисплея HP10 (далее индикатор). Пример подключения приведен для платы Arduino UNO. Коды программ приведены на языке С и проверены на указанной выше плате. К руководству прилагаются исходные коды простейших программ: «осциллограф» и «счетчик секунд».

Устройство индикатора и подключение к плате Arduino UNO.

Светящее поле индикатора состоит из 512 светодиодов (16x32). Изображение на индикаторе формируется динамически[1] — периодически, в определенный отрезок времени, информация отображается в отдельных частях индикатора. Для данного индикатора таких частей 4. Применение этого типа индикации позволяет существенно сократить количество соединительных проводов и уменьшить число ключевых элементов в схеме управления. При статической индикации, для управления N светодиодами, потребуется N источников тока - по одному на каждый светодиод и N проводников для соединения источников тока со светодиодами. В случае динамической индикации, светящее поле индикатора делится на M одинаковых частей, каждая часть коммутируется M ключами с N/M источниками тока. Динамический принцип индикации имеет недостатки — он требует постоянного переключения между отдельными частями изображения, что приводит к мерцанию светового поля при низких частотах переключений. Независимо от частоты переключений наблюдается другой эффект — за период перебора всех M частей изображения , каждый светодиод может светиться только $1/M$ часть периода перебора, следовательно средняя за период излучаемая мощность уменьшается в M раз.

Рассмотрим схему индикатора (см. Приложение 1). Светодиоды D1 — D512 формируют светящее поле индикатора (16x32 светодиода). Светодиоды включены по матричной схеме [1] таким образом, что светятся при прохождении тока от линии $ROW[n]$ ($n = 0 — 3$) — строки, к линии $COL[m]$ ($m = 0 — 127$) — столбцу. Из схемы видно, что физически индикатор организован как матрица 4x128 светодиодов ($M = 4$, $N = 128$).

Линии $COL[m]$ организованы выходами 8-битных сдвиговых регистров DD2 — DD16 (номера битов BIT: 0 — 7, номера регистров REG[i](DD2 — DD16) i: 0 — 15). Микросхема 74HC595 содержит два регистра: сдвиговый и с параллельной загрузкой[2]. 16 регистров индикатора каскадированы и образуют один сдвиговый регистр длиной 128 бит[3].

Двоично-десятичный дешифратор (74HC138), управляет 4 силовыми ключами VT1 — VT4 и формирует линии $ROW[n]$. Значение n определяется комбинацией логических уровней на входах A и B(см. Таблица 2).

Назначение контактов разъема приведено в Таблице 1. Там же приведен один из вариантов соединения индикатора с платой Arduino UNO.

Для работы с индикатором используется аппаратный интерфейс SPI, представленный на плате Arduino UNO.

Индикатор	Номер контакта		Обозначение	Назначение сигнала
	Arduino UNO			
1	2	-OE		выключение индикатора: 0; включение: 1
2	3	A		младший бит ROW
4	4	B		старший бит ROW
12	11	DATA		последовательные данные
10	5	LOAD		синхроимпульс записи в параллельный регистр
8	13	SCK		синхроимпульсы записи последовательных данных

Таблица 1. Таблица соединения контактов индикатора и платы Arduino UNO.

Логический уровень на контакте		Номер линии ROW
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	2
1	1	3

Таблица 2. Выбор линии ROW..

В Таблице 2 представлена карта памяти индикатора. ROW[n] выделены отдельными цветами, для различных n. COL[m] — реализованы битами регистров REG[i]. Номера i указаны в ячейках таблицы.

Алгоритм работы с индикатором

Алгоритм работы с индикатором построен на периодическом вызове одной функции `update()`. При каждом вызове индикатор выводит часть изображения. Изображение должно быть размещено в части памяти контроллера — буфере индикатора.

Буфер индикатора может представлять собой двумерный массив 16 x 32 бит или 16 x 4 байта. Для удобной работы с битами, буфер индикатора можно представить в виде одномерного массива из 16 элементов 32-битных целых (`unsigned long`).

Для формирования изображения на индикаторе на определенные моменты времени, в регистры индикатора выводятся фрагменты каждой строки матрицы светодиодов (на карте памяти эти фрагменты помечены отдельными цветами) — последовательно вывести 16 байт в SPI-порт.

В Таблице 3 представлены последовательности для вывода двух строк индикатора, где n — номер элемента буфера индикатора, а m — номер бита, с которого выводится последовательность из 8-ми бит(байт) в SPI-порт.

col	reg n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	n	15	11	7	3	15	11	7	3	15	11	7	3	15	11	7	3
	m	24	24	24	24	16	16	16	16	8	8	8	8	0	0	0	0
1	n	14	10	6	2	14	10	6	2	14	10	6	2	14	10	6	2
	m	24	24	24	24	16	16	16	16	8	8	8	8	0	0	0	0

Таблица 3. Пример вывода двух строк индикатора

Значения n и m могут быть рассчитаны по формулам:

$$n = 15 - (i \bmod 4) * 4 - \text{row} \quad (1.1)$$

$$m = 24 - (i / 4) * 8 \quad (1.2)$$

В SPI-порт выводится `data` :

`data = buf[n]>>m` (2)

где `buf` — буфер индикатора.

Исходный код функции `upload()` представлен в Листинг 1.

```
/*
 * Вспомогательная функция:
 * Вычисление значения data
 * @param row - номер строки
 * @param buf - указатель на буфер индикатора
 * @param regn - номер регистра индикатора
 */
int get_img_byte(unsigned long* buf, int row, int
regn)
{
    int m = 24 - ((regn / 4) * 8);
    int n = (15 - ((regn % 4) * 4)) - row;
    return buf[n]>>m;
}
/***
 * Вспомогательная функция: Переключение строк
 * @param row - номер строки
*/

```

```
void set_row( int row )
{
    // Приводим row к нужному виду
    row &= 0x03;
    row = 3 - row;
    // Отключаем индикацию
    digitalWrite( pin_OE , LOW );
    // Переключаем ножки дешифратора
    digitalWrite( pin_A , ( row & 1 ) && HIGH );
    digitalWrite( pin_B , ( row & 2 ) && HIGH );
    // Выводим синхроимпульс регистра с
    // параллельной загрузкой
    digitalWrite( pin_LD , HIGH );
    digitalWrite( pin_LD , LOW );
    // Включаем индикацию
    digitalWrite( pin_OE , HIGH );
}
/***
 * Полный цикл обновления индикатора
 * @param buf – указатель на буфер индикатора
 */
void upload( unsigned long* buf )
{
    int regn, row;
    for ( row = 0 ; row < 4 ; row++ )
    {
        for ( regn = 0 ; regn < 16 ; regn++ )
            SPI.transfer( ~get_img_byte( buf , row , regn ) );
        wr_clk( row );
    }
}
```

Листинг 1. Функции обновления индикатора.

Приложение 1. Упрощенная схема индикатора

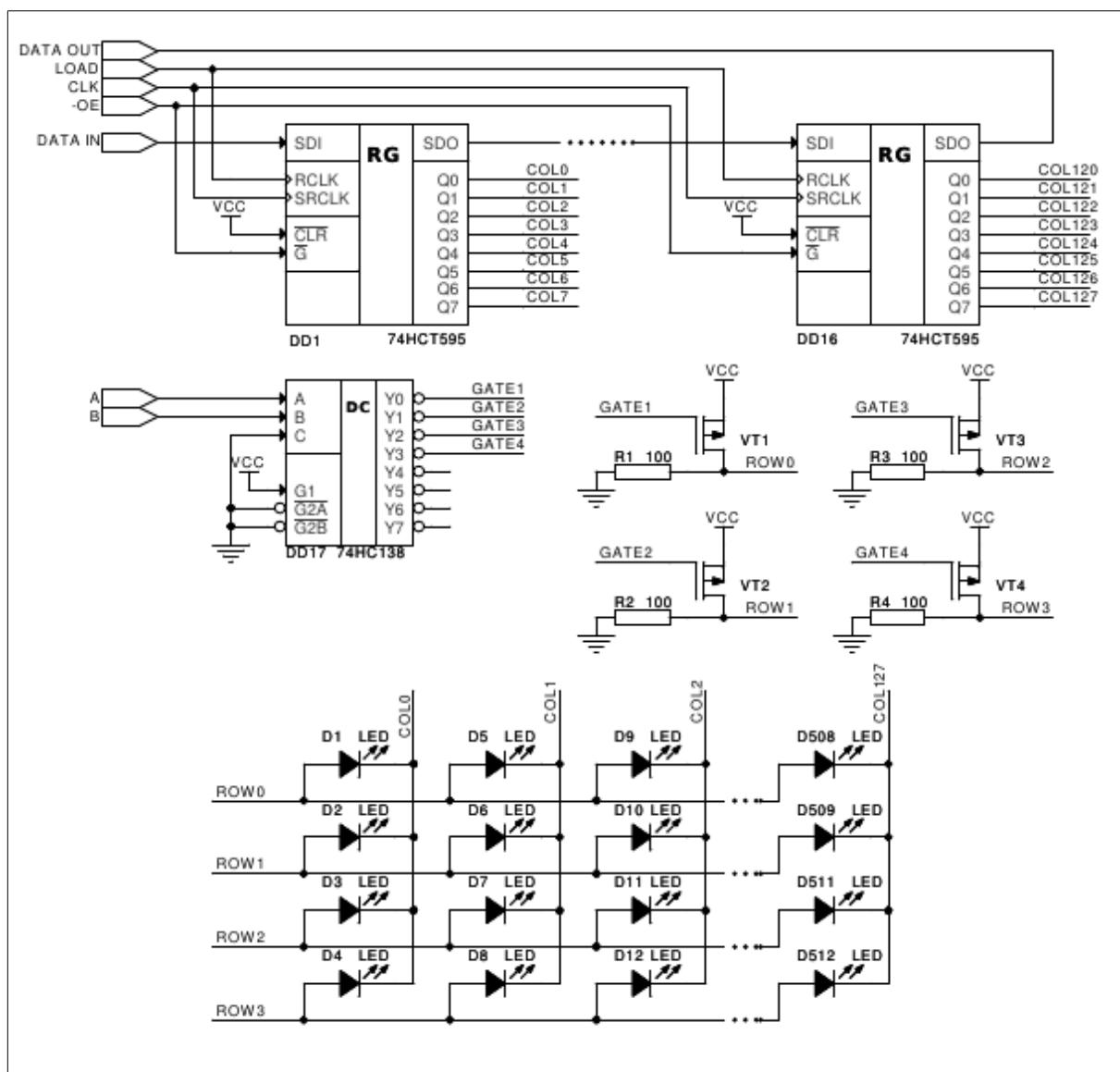


Рис. П1. Упрощенная схема индикатора.

Приложение 2. Карта памяти индикатора

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COL	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	23	22	21	20	19	18	17	16	31	30	29	28	27	26	25	24
BIT	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
m	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ROW	REG																													Y	n	
3	3 7 11 15																												15	0		
2	3 7 11 15																												14	1		
1	3 7 11 15																												13	2		
0	3 7 11 15																												12	3		
3	2 6 10 14																												11	4		
2	2 6 10 14																												10	5		
1	2 6 10 14																												9	6		
0	2 6 10 14																												8	7		
3	1 5 10 13																												7	8		
2	1 5 10 13																												6	9		
1	1 5 10 13																												5	10		
0	1 5 10 13																												4	11		
3	0 4 8 12																												3	12		
2	0 4 8 12																												2	13		
1	0 4 8 12																												1	14		
0	0 4 8 12																												0	15		

Таблица П1. Карта памяти индикатора.

Литература.

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
2. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
3. http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595

Гронский П.В.
Москва, 2013г.